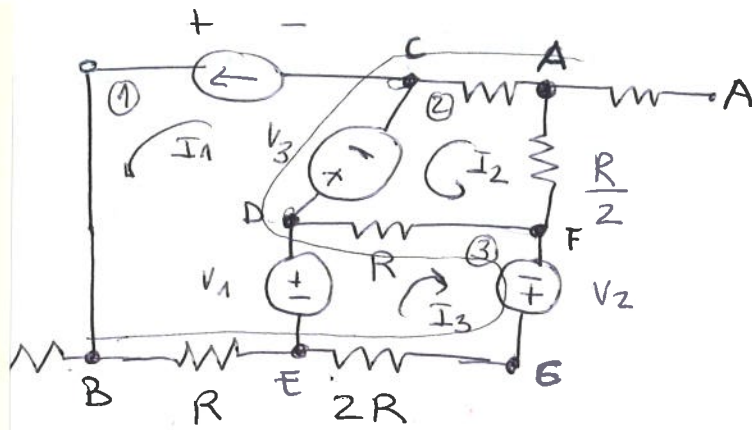


# ADVERTENCIAS

•) DIBUJAR EL CAMINO SOMBREADO **P4**

•) CAMBIAR **P5.6**

$$v_x(t) = 6 \cdot \sin(\omega t)$$



$$+V_1 + \mathcal{E}_I - V_3 = R I_1 \Rightarrow \mathcal{E}_I = R I_1 + V_3 = 1V + 6V = \boxed{5V = \mathcal{E}_I}$$

Malla 2

$$V_3 = \left( R + R + \frac{R}{2} \right) I_2 + R I_3 = \frac{5R}{2} I_2 + R I_3 = 6V$$

$$\boxed{\frac{5}{2} I_2 + I_3 = 6mA}$$


Malla 3

$$V_1 + V_2 = 3R I_3 + R I_2 = 6V \Rightarrow \boxed{6mA = I_2 + 3I_3}$$

$$\boxed{\begin{aligned} I_2 &= 1'85mA \\ I_3 &= 1'38mA \end{aligned}}$$

Vth
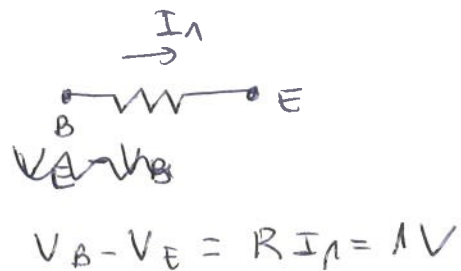
$$\begin{aligned} V_A - V_C &= R I_2 = 1'85V \\ V_D - V_C &= 6V \\ V_D - V_F &= R(I_2 + I_3) = 3'23V \\ V_G - V_F &= 4V \\ V_G - V_E &= R I_3 = 1'38V \end{aligned}$$



$$V_A - V_C = 1'85 V$$

$$V_C - V_D = -6 V$$

$$V_D - V_F = 3'23 V$$

$$V_F - V_G = -4 V$$



$$V_G - V_E = 1'38 V. 2$$

$$V_E - V_B = -1 V$$

$$V_A < V_B$$



$$V_{th} = 4'54 V$$

0'4

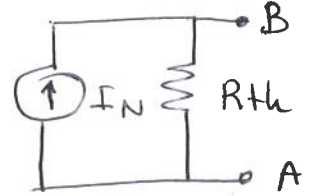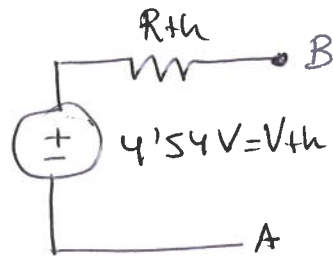

0'2



$$V_A - V_B = -3'46 V$$

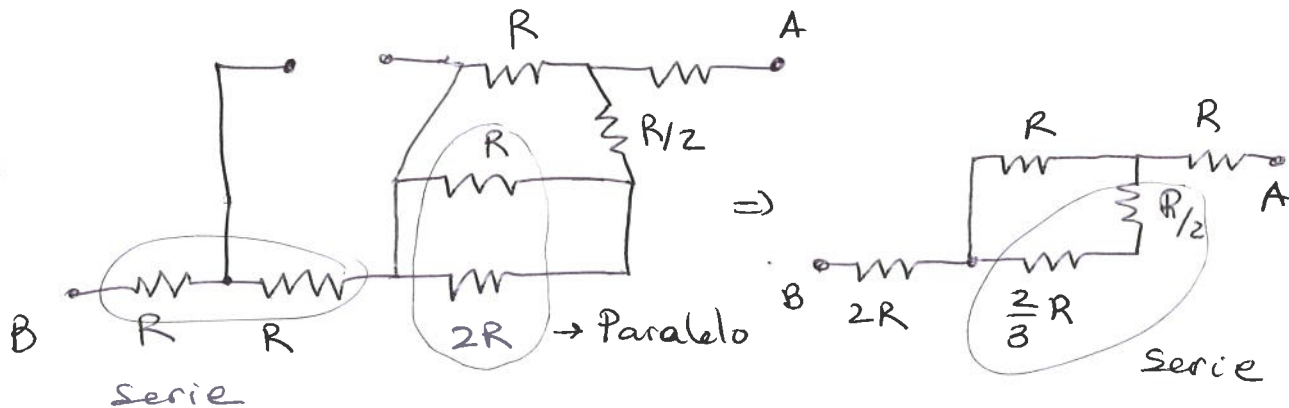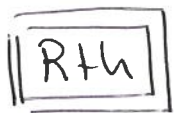

$$\frac{2R \cdot R}{2R + R} = \frac{2}{3} R$$

0'4
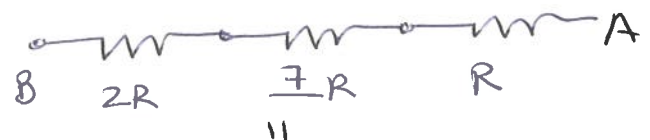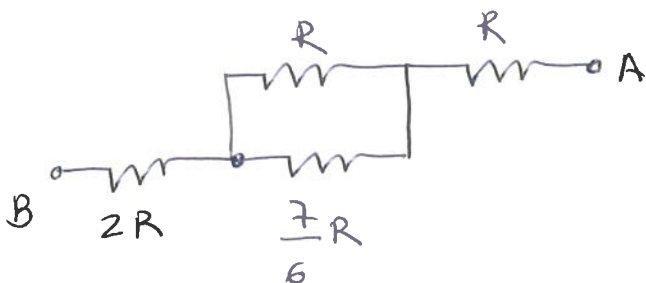
$$\frac{2}{3} R + \frac{R}{2} = R \cdot \left( \frac{4+3}{6} \right) = \frac{7}{6} R$$



$$\frac{\frac{7}{6} R^2}{\frac{7}{6} R + R} = \frac{7}{11} R$$

$$3'53 k\Omega = R_{th}$$

$$I_N = 1'25 mA$$

0'1

(2)

b) El  $e^-$  iría donde hay más potencial  $\times q$

$\vec{E}$  va en el sentido de los potenciales decrecientes  
 las  $\gamma$   $\vec{F} = q\vec{E} = -e\vec{E}$ , la  $\vec{F}$  va en contra  
 de  $\vec{E}$   $\times q$  la carga del  $e^-$  es  $< 0$ .


Por tanto,  $e^-$  va hacia B.

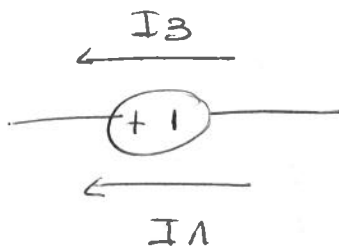c)  $P = \Delta V \cdot I$

$\boxed{I_1}$   $P = E_I \cdot I_1 = 5V \cdot 1mA = 5mW \rightarrow$  Suministrado




$\boxed{V_1}$   $P = V_1 \cdot (I_1 + I_3) = 2V (1mA + 1'38mA) = 4'76mW$





Suministrado.

# EJERCICIO 5

a)

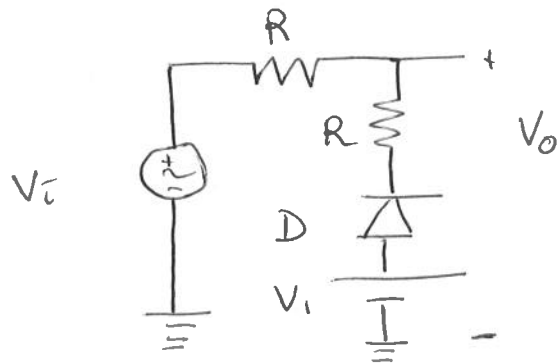

DIODO OFF

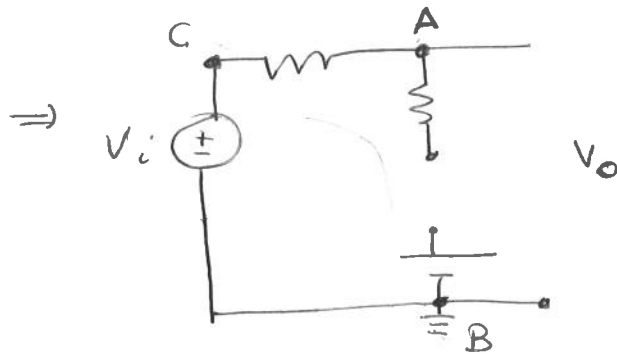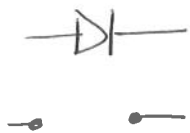

Como hay un circuito abierto, no circula corriente,  
por tanto,  $I=0$ .  $V_o = V_A - V_B$

$$V_C - V_B = V_i$$



$$V_C - V_A = R \cdot I = 0 \Rightarrow V_C = V_A$$

$\Rightarrow$

$$V_A - V_B = \boxed{V_o = V_i}$$

0'9

DIODO ON

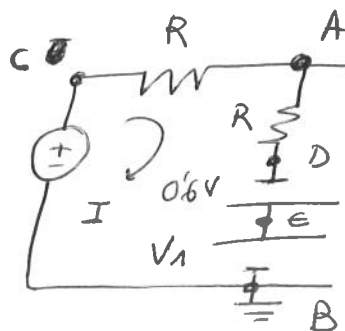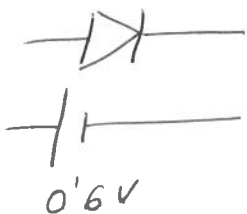

Aplíco ley de mallas  $V_i - 0.6V - V_1 = 2RI$

$$I = \frac{V_i - 0.6V}{2R}$$

Posibilidad 1

③


$$V_C - V_B = V_i \Rightarrow V_C = V_B + V_i$$

$$V_C - V_A = R I = \frac{V_i - 5'4V}{2} \Rightarrow V_B + V_i - V_A = \frac{V_i - 5'4V}{2}$$

$$V_B - V_A = \frac{V_i - 5'4V}{2} - V_i \Rightarrow V_O = V_A - V_B = V_i - \frac{V_i}{2} + 2'7V$$

$$V_O = \frac{V_i}{2} + 2'7V$$

Possibilidad 2

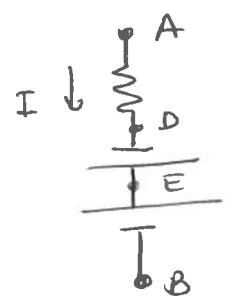

$$V_A - V_D = I \cdot R = \frac{V_i - 2'7V}{2}$$

$$V_E - V_D = 0'6V \rightarrow V_D - V_E = -0'6V$$

$$V_E - V_B = 6V$$


$$V_A - V_B = V_O = \frac{V_i}{2} + 2'7V = V_O$$

0'5

Cambio de comportamiento.


$$V_i = \frac{V_i}{2} + 2'7V \Rightarrow \frac{V_i}{2} = 2'7V \Rightarrow V_i = 5'4V$$

0'2

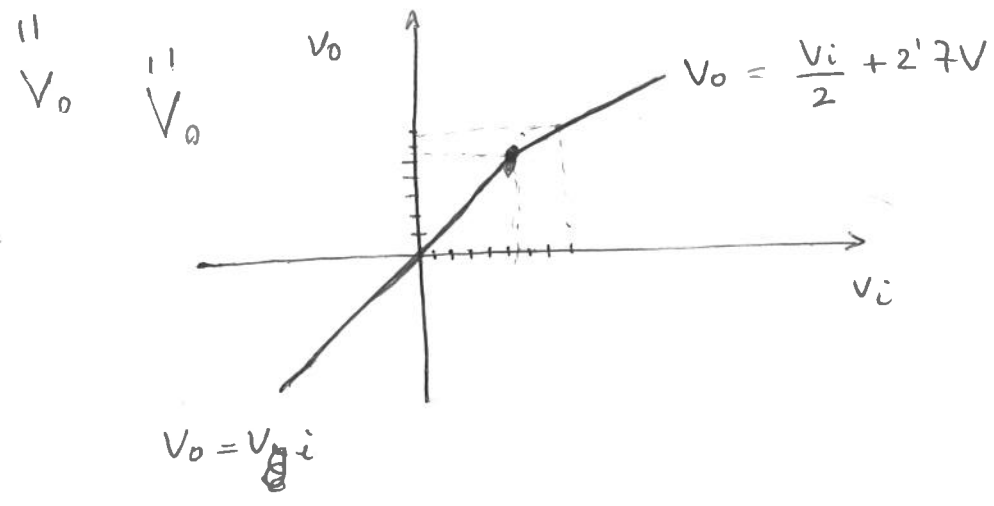

0'3

b)

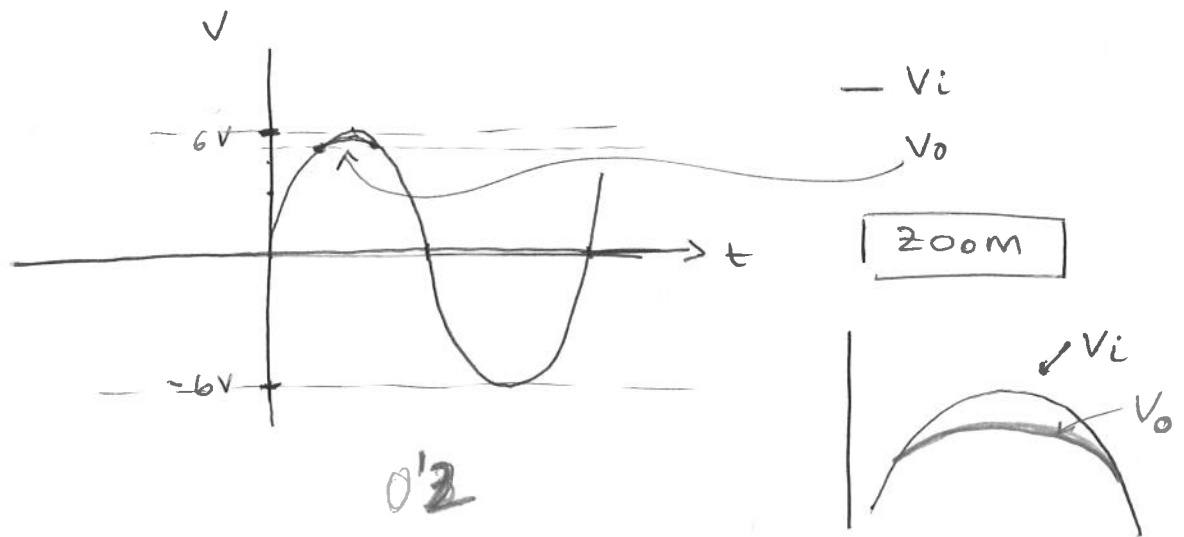


Independiente de la frecuencia.

0.2
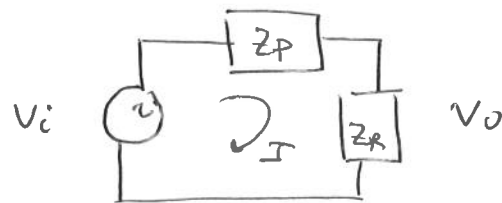
### EJERCICIO 6

$$Z_p = \frac{Z_c \cdot Z_R}{Z_R + Z_c}$$



ley de ohm generalizada

$$I(Z_p + Z_R) = V_i \Rightarrow I = \frac{V_i}{Z_p + Z_R}$$

$$V_o = Z_R \cdot I = Z_R \frac{V_i}{Z_p + Z_R} \Rightarrow T(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{Z_R}{Z_p + Z_R}$$

0.6

Sustituyo

$$T(\omega) = \frac{\cancel{R}}{\frac{1}{j\omega C} \cdot \cancel{R} + \cancel{R}} = \frac{1}{1 + j\omega CR}$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{j\omega C} + 1} = \frac{j\omega C}{1 + j\omega CR}$$

~~ES A~~

(4)

$$T(\omega) = \frac{1}{\frac{1}{1+j\omega CR} + 1} = \frac{1+j\omega CR}{1+1+j\omega CR} =$$


$$= \frac{1+j\omega CR}{2+j\omega CR} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1+j\omega CR}{1+j\frac{\omega CR}{2}} = \frac{1}{2} \frac{1+j\frac{\omega}{\omega_{01}}}{1+j\frac{\omega}{\omega_{02}}}$$

$$\omega_{01} = \frac{1}{CR} = \frac{1}{10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^{-9}} = 10^5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\omega_{02} = \frac{2}{CR} = 2 \cdot 10^5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$|T(\omega)| = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{1+(\omega/\omega_{01})^2}}{\sqrt{1+(\omega/\omega_{02})^2}} \quad 0'2$$
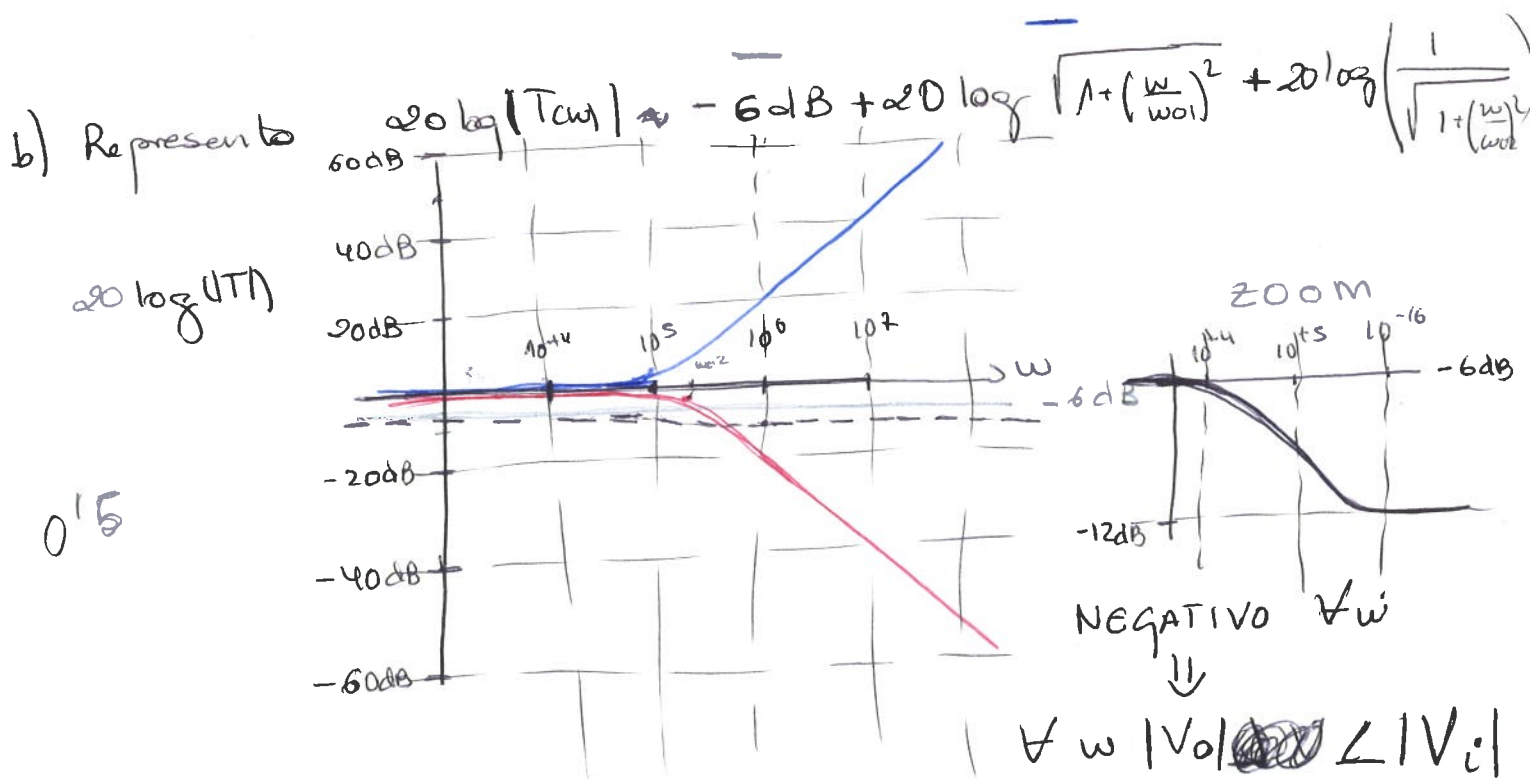
$$\arg(T(\omega)) = 0 + \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{01}}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{02}}\right) \quad 0'2$$



$$c) \boxed{P_m = 0W}$$

$$p(t) = v_c(t) i_c(t)$$

$$v_i(t) = 4 \sin(10^5 t + \frac{\pi}{4}) V$$

$$V_i = 4 e^{j\pi/4} V \quad \omega = 10^5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$V_c = I \cdot Z_p = \frac{V_i}{Z_p + Z_R} Z_p \neq$$

$$Z_p(\omega = 10^5) = \frac{R \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R}{1 + Rj\omega C} = (500 - j500) \Omega$$

$$= 707.11 e^{-j0.7854} \Omega$$

$$V_c = (1.6971 + j0.5657) V = \cancel{0.3218} \cdot 1.79 e^{j0.32} V = V_c$$

$$\boxed{v_c(t) = 1.79 \sin(10^5 t + 0.32) V} \quad 0.25$$

$$I_c = \frac{V_c}{Z_c} = j\omega C \cdot V_c = (-0.0006 + j0.0017) A$$

$$= 0.0018 e^{j1.8925} A = I_c \quad 0.25$$


$$\boxed{i_c(t) = 0.0018 \sin(10^5 t + 1.8925) A}$$

$$\boxed{p_c(t) = v_c(t) i_c(t) = 0.0032 \sin(10^5 t + 0.32) \sin(10^5 t + 1.8925) W}$$

$$P_m = 0 \leftarrow 0.25$$



EJERCICIO 7

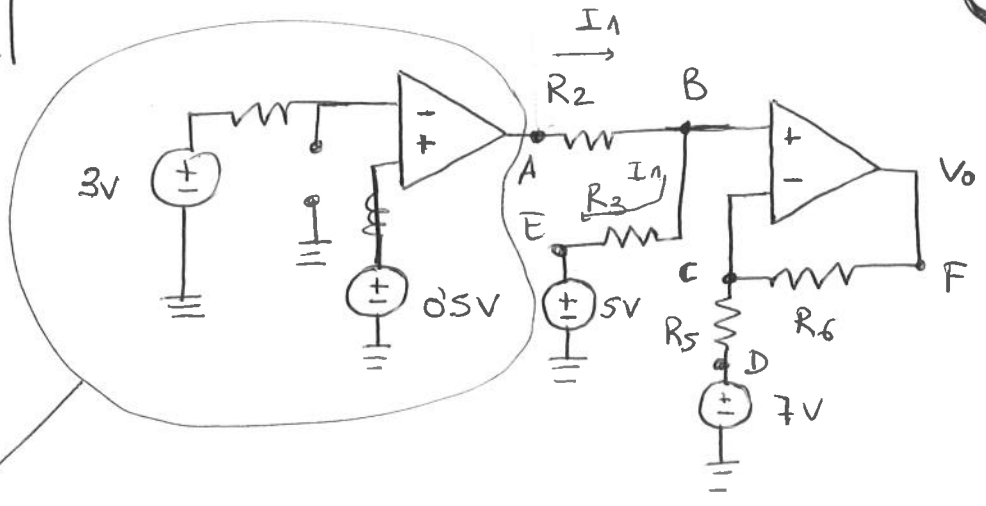


Como

comparador  $\Rightarrow$  Como  $V^- > V^+ \Rightarrow V_0 = -V_{cc} = -15V$   
 $3V > 0.5V$   
 0'4

Solo ecuaciones  
0'5

$V_A = -15V$

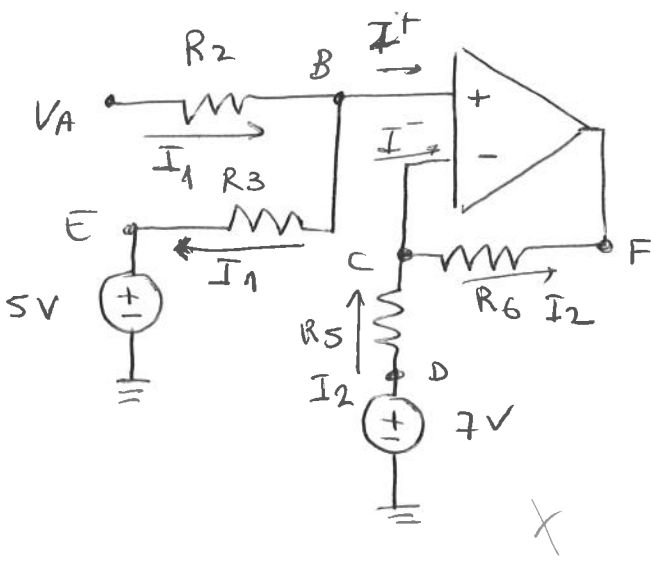

A.O. ideal lineal y realimentación negativa

$I^+ = I^- = 0A$

$V^+ = V^- \Rightarrow V_B = V_C$   
 0'15

$\frac{V_A - V_B}{R_2} = \frac{V_B - V_E}{R_3} \Rightarrow -15V - V_B = V_B - 5V$   
 +0'35

$-15V + 5V = 2V_B \Rightarrow -10V = 2V_B \Rightarrow V_B = -5V$

$\frac{V_D - V_C}{R_5} = \frac{V_C - V_F}{R_6} \Rightarrow 7V - (-5V) = -5V - V_F$   
 0'35

$V_F = -5V - 5V - 7V = -17V$

$V_0 = -17V$